

降低谐波含量

技术应用文章

五年前,如果你建议公司检查配电系统的谐波,你肯定会遭到白眼。直到那时,关于谐波的讨论仍然是一个学术活动。虽然大家都知道谐波是存在的,并且怀疑它有实实在在的影响,但没有公司认识到它的影响是如此严重。

现在我们知道了,当电力变压器毁坏或感应电机过热时,我们可以猜测是谐波的原因。你可以进行简单的现场检查,并利用功率谐波表进行基本的测量就可以进一步验证你的猜测。你可以迅速发现系统内是否存在谐波以及问题的严重程度。你也可以知道怎么解决它。

基波

当线性负载施加正弦波电压时,电流也是相同频率的正弦波。但非线性负载要获取阶跃脉冲电流。这种方式可以提高设备的功效,但却在负载电流中引起谐波。见图1。

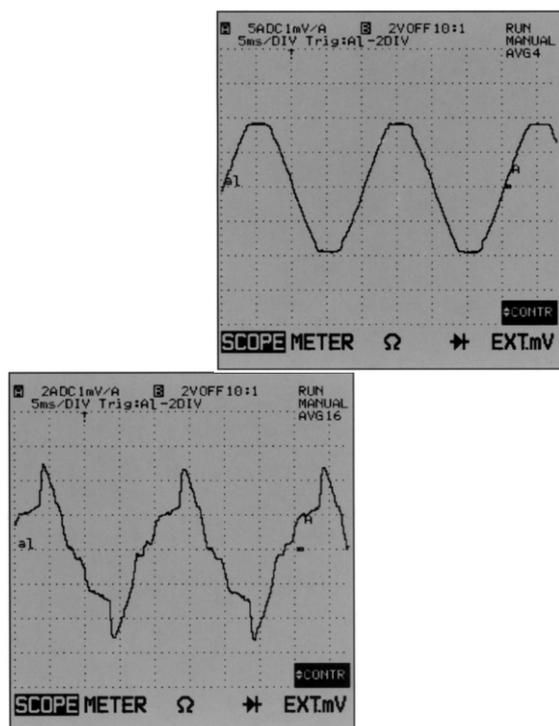


图1. 完全线性分枝电路的电流波形(上),当有非线性负载时,谐波和基波叠加产生畸变波形(下)。

到底什么是非线性负载呢?比如电子控制电焊、调速电机驱动、计算机、打印机等。电子镇流荧光灯也是非线性的,大量的数量可以形成一个累积的非线性负载。

在3相4线制系统中,某些谐波可以相互抵销,而另外一些却相互叠加。带有高频的谐波分量的过电流,可能导致配电盘、变压器和负载本身的过热和烧毁。

非线性负载与线性负载的比率可以提供潜在的谐波过载的线索。比率越高,谐波过载的可能性越大。即使线性负载和非线性负载分布在许多分枝电路上,也不能假定谐波的影响会有一定程度的降低。导致谐波问题往往是单个非线性负载的累积效应。

谐波水平

谐波可以用次数、水平和相序来分类。每次谐波频率都是基波频率的整数倍。如果基波频率是50Hz,那么2次谐波就是100Hz,3次谐波就是150Hz,等等。注意表1所示,2次谐波是负序,4次谐波是零序,4次谐波是正序,依此类推。

表1. 谐波分类

	2 nd 谐波	3 rd 谐波	4 th 谐波	5 th 谐波	6 th 谐波	7 th 谐波	8 th 谐波
50Hz	100	150	200	250	300	350	400
相序	-	0	+	-	0	+	-

检查配电系统

我们来看一下一个典型的工业建筑配电系统的五个位置。见表3。在每一个位置,如表所示,谐波有明显的影响和危害。利用手持式谐波分析仪(例如Fluke43),按照一定的维护程序,你可以在设备发生毁坏之前消除谐波的危害。

当电路中出现谐波时,有必要对各个谐波含量进行区分以便找到相应的谐波源。一个理想的故障检测工具应该能够提供三种测量信息:实际的波形、能够显示谐波水平的谐波频谱和信号的数值显示。并且所有这些信息应该通过一两个按键就能获得。

你可以按照表3的指导,在你的工厂一步步进行工作。首先,我们建议检查表中所列位置有没有出问题的迹象。按照“测试程序”一列进行测量。对于每个测量,我们建议使用真有效值测量仪器,例如Fluke43电力质量分析仪或Fluke41B谐波分析仪。我们不能夸大利用真有效值进行谐波测量的重要性,您可以参看附文“为什么使用真有效值测量仪器”,了解更详细的信息。

沿着检查路线,注意任何能够指示谐波的现象:比如,发热的变压器、发热或产生振动的电气柜、不稳定运行的马达等。现在这些谐波问题的前兆应该引起你的注意了,以防止导致最终的故障和系统停机。

表 3. 配电系统各个位置处理谐波的典型方法

位置	谐波的影响	危害	测试程序	补救方法
由 Δ-Y 变压器供电的单相插座	在共用的中线中 3 次奇数倍谐波会进行代数叠加	电流可能会感应到变压器的一次侧造成过热和故障	<ol style="list-style-type: none"> 1. 测量变压器二次侧的相电流和中线电流 2. 利用谐波频谱观察相电流中各次谐波的数值 3. 在变压器的二次侧决定相电流的 K 因数 	变压器降载, 加谐波滤波器, 或使用 K 因数变压器替代老变压器
负荷中心断路器	谐波可能导致热磁式断路器动作 谐波可能导致峰值感应断路器在低电流动作, 或者当峰值低于正常值时断路器动作失灵	<p>断路器故障动作, 或导致关键设备停机</p> <p>断路器故障动作, 或危险的过热损坏设备</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查负荷中心相电压的平峰 2. 测量馈线导体电流, 验证配电柜在负载的额定范围内运行 3. 测量馈线中线电流, 如果读数高说明有谐波存在 4. 将测量电流与导体、接线板和母线的额定值比较 5. 比较单独的分枝电路电流与断路器的额定值 6. 检查分枝电路由于 3 次奇数倍谐波造成的过载 	平衡负载, 安装零序谐波滤波器 (仅在特殊条件下), 利用满足非线性负载的断路器, 更换老的配电柜
照明电路导管	谐波引起的过热可能导致导体绝缘损坏	危险的过热, 短路, 或电路中断	<ol style="list-style-type: none"> 1. 感觉导管是否过热 2. 测量馈线中线电流, 如果电流过高, 将测量值于导体、接线板和母线的额定值比较 3. 测量相电流的谐波失真总量 	减少每个导管的导体数量, 或安装低谐波镇流器
感应电机	如果供电电压失真, 谐波将通过电机循环。负序谐波电流将降低电机转矩。	电机损坏或烧毁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在电机端子测量电压有效值和铭牌上的额定值比较 2. 观察相到相电压的不平衡 3. 观察电压波形是否有明显失真 4. 测量谐波失真总量(电机满载应小于 5%) 5. 查看电压谐波谱图。如果有比较大的 3 次谐波, 谐波源可能是照明镇流器或插座负载 6. 如果有大的 5 次谐波, 谐波源可能是调速电机或其它的三相非线性负载 	重新分配负载或安装谐波滤波器
无功补偿电容	与配电网的感性阻抗在高于基波的某些频率形成谐振电路	虽然用来修正功率因数, 在谐波出现时可能损坏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电容器的谐波电流, 5 次和 7 次比较典型 2. 检查值得怀疑的电机驱动的相电流, 看是否有其它的非线性负载或 5 次谐波 	将电容器移走, 安装线路电抗器, 或安装特殊设计的无功补偿网络

在表3的“补救方法”一列中，我们列出了一些措施，以便在导致故障之前减少谐波的影响。但是首先应该通知咨询公司或对谐波问题有经验的工程师。每个补救方法都涉及费用和系统运行方式的问题；在采取某一措施之前应该认真考察所有的方案。

附文


为什么使用真有效值测量仪器

绝大多数电气设备负载的额定容易都是用真有效值电压和电流来

表示，真有效值的意义何在？在配电系统，关键是考虑热效应，而且热效应和真有效值电流成正比而不是平均电流或峰值电流。真有效值测量仪器提供了各种信号的确切读数，而平均响应测量仪器只能对完好的正弦波给出确切的读数。因为非线性负载使波形发生明显失真，基于平均响应的测量仪器无法提供正确的读数—测量值比实际的电压或电流要低 20% 以上。在有非线性负载的系统，只有真有效值测量仪器能够正确测量各种信号和它们的热效应。



真有效值

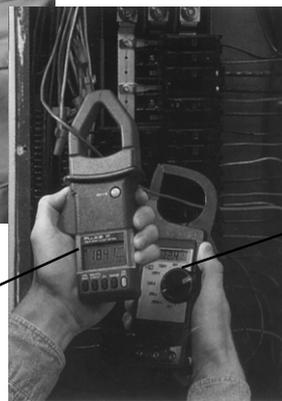

平均响应